



5^η Εργαστηριακή Άσκηση



VLSI

Μοίρας Αλέξανδρος 03118081

Παντελαίος Δημήτριος 03118049

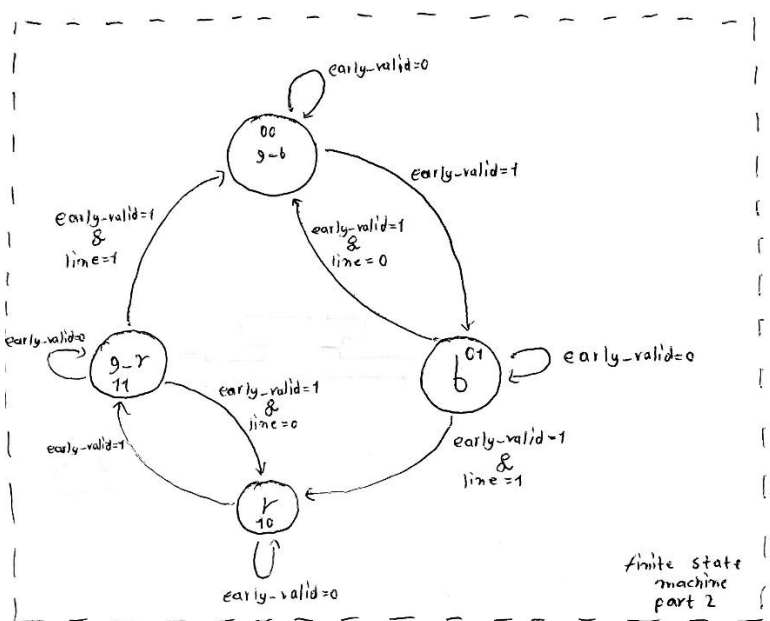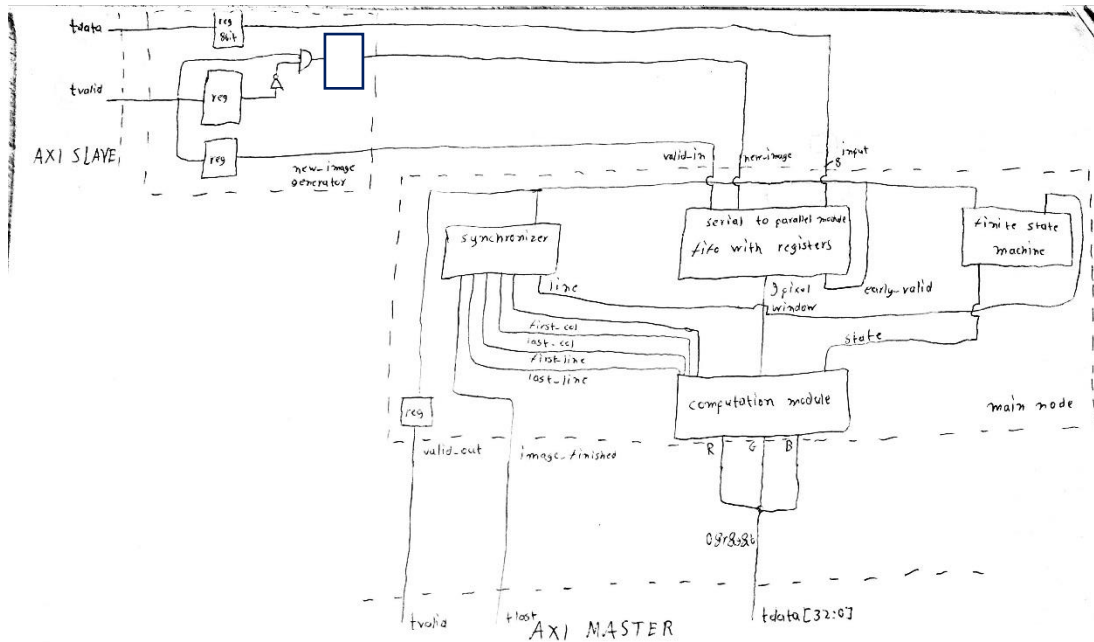Το block διάγραμμα του κυκλώματος και το finite state machine φαίνονται παρακάτω:



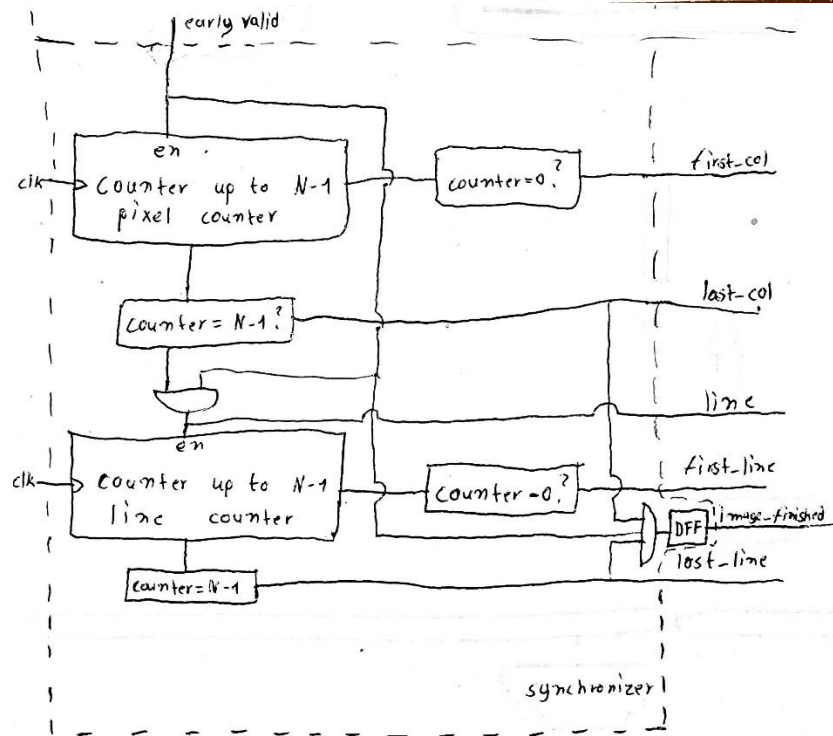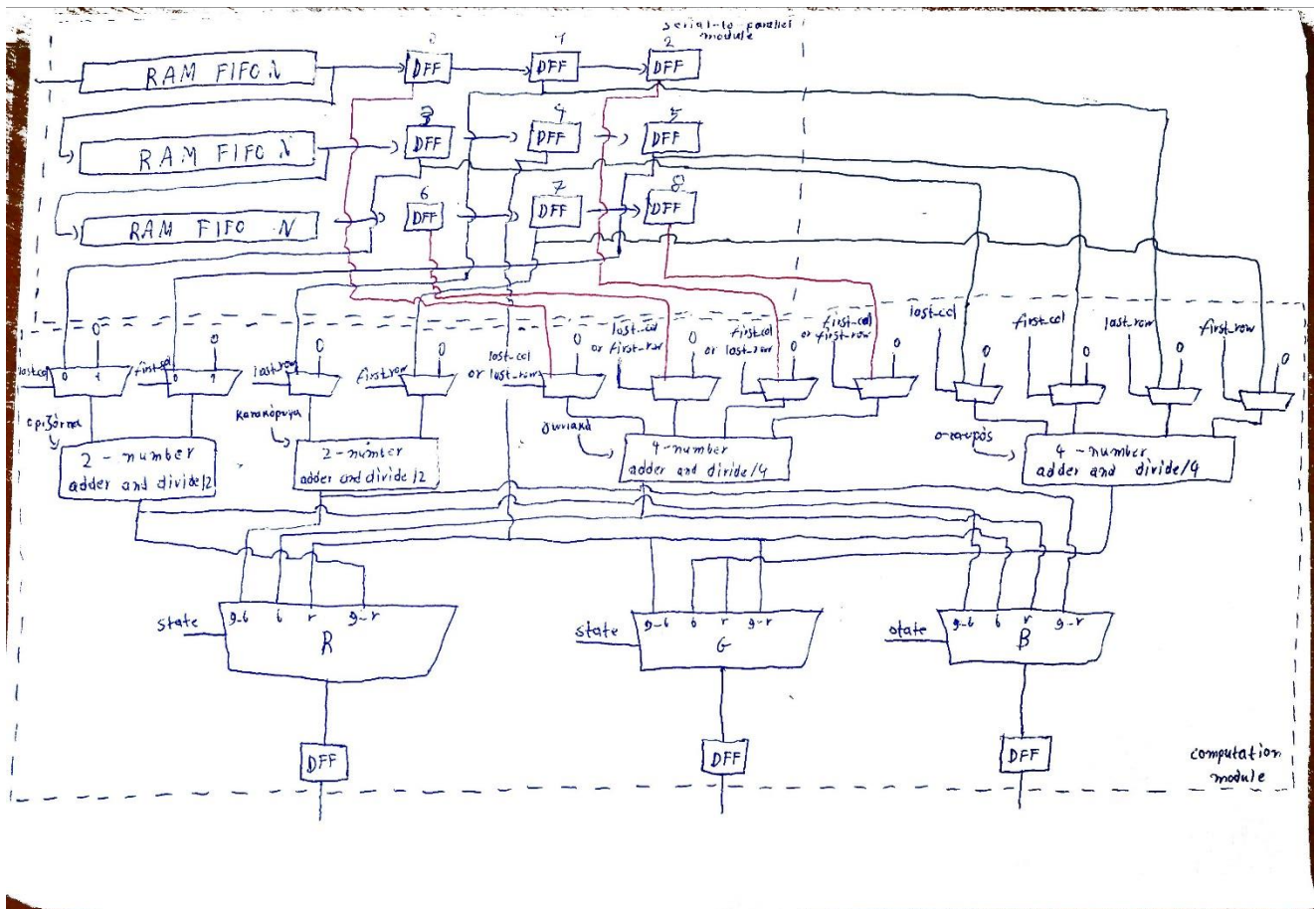

Το `new_image_generator` δημιουργεί το σήμα `new_image` στο πρώτο `valid_in` που θα λάβει από το AXI Slave Interface. Αν και στον τρέχοντα σχεδιασμό μας το `new_image` είναι `redundant` το συμπεριλαμβάνουμε για λόγους πληρότητας. Προστίθενται registers στα `valid_in`, `pixel`, `new_image` για συγχρονισμό τους με το ρολόι.


Το `serial to parallel module` αναλαμβάνει να δημιουργήσει το 3x3 παράθυρο. Το `valid_in` αποτελεί το `wr_enable` της πρώτης FIFO ενώ διαθέτει εσωτερικά μετρητές για τον συγχρονισμό των υπόλοιπων `wr_enable` και `rd_enable`. Όσο δεν έχουν διαβαστεί ακόμα όλα τα δεδομένα αν σταματήσει να έρχεται `valid_in=1` οι FIFO σταματούν να διαβάζονται και να γράφονται και οι registers να shiftάρουν δεδομένα έως ότου έρθει νέο `valid_in=1` οπότε και συνεχίζεται η κανονική λειτουργία του κυκλώματος. Επίσης όταν έχουν διαβαστεί δύο συνεχόμενα δεδομένα από τη 2^η FIFO, δηλαδή το `pixel` στη μέση του παραθύρου είναι `valid` τίθεται στο 1 το σήμα `early_valid`, που σηματοδοτεί ότι μπορούν να εκτελεστούν υπολογισμοί για αυτό το Pixel.

Ο `synchronizer` μετράει τα επεξεργαζόμενα pixels. Ο ρόλος του είναι να καθορίσει αν βρισκόμαστε στα άκρα της εικόνας ώστε να λάβει σωστά μηδενικές τιμές για τα αντίστοιχα pixel το κύκλωμα που εκτελεί τους υπολογισμούς και να σηματοδοτήσει το τέλος της επεξεργασίας όταν θα έχουν επεξεργαστεί επιτυχώς N^2 pixels. Επίσης παράγει σήμα κάθε φορά που θα μετρήσει N pixels για να υποδείξει αλλαγή γραμμής στην εικόνα.

Το FSM καθορίζει τι pixel επεξεργαζόμαστε ώστε το module των υπολογισμών να αναγνωρίζει σωστά τα χρώματα της 3x3 γειτονιάς. Αλλάζει κατάσταση για κάθε έγκυρο pixel που επεξεργάζεται καθώς και επίσης μετά την επεξεργασία N pixels όπου δέχεται το σήμα `line` από τον `synchronizer` για να πάει στα pixels της επόμενης γραμμής της εικόνας.

Το `computation module` δέχεται το 3x3 παράθυρο, πρώτα ελέγχεται αν κάποιο pixel πρέπει να θεωρηθεί 0 βάσει των σημάτων των `synchronizer`, ύστερα υπολογίζει τους 4 δυνατούς μέσους (γραμμή, στήλη, σταυρός, γωνιακά βλ. σχήμα 3 εκφώνησης) και τέλος βάσει του state τα RGB παίρνουν τιμές είτε από τους παραπάνω υπολογισμούς είτε απευθείας από το μεσαίο pixel του παραθύρου βάσει του state που υποδεικνύει το finite state machine. Το αποτέλεσμα περνάει από register για συγχρονισμό με το ρολόι και προς αποφυγήν glitches στην έξοδο.

 Οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για N=64 και N=128 είναι οι παρακάτω:



Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	4272	17600	24.27
LUTRAM	455	6000	7.58
FF	6728	35200	19.11
BRAM	12.50	60	20.83
BUFG	2	32	6.25

Name	^1	Slice LUTs (17600)	Block RAM Tile (60)	Bonded IOPADs (130)	BUFGCTRL (32)	Slice Registers (35200)	F7 Muxes (8800)	Slice (4400)	LUT as Logic (17600)	LUT as Memory (6000)
▼ dVlsi2021_lab5_top		4272	12.5	130	2	6728	14	1925	3817	455
▼ main_node (main_node_new_image_generator)		374	1.5	0	0		0	140	374	0
input_delay_reg1 (reg_8bit)		0	0	0	0		0	3	0	0
▼ main_node_instance (main_node)		374	1.5	0	0		0	138	374	0
> comp (computation_module)		13	0	0	0		0	18	13	0
> fifo (fifo_with_registers)		297	1.5	0	0		0	120	297	0
fsm (finite_state_machine)		27	0	0	0		0	11	27	0
> sync (synchronizer)		53	0	0	0		0	30	53	0
valid_out_reg (reg_1bit_0)		0	0	0	0		0	1	0	0
valid_delay_reg1 (reg_1bit)		0	0	0	0		0	1	0	0
> PROCESSING_SYSTEM_INSTANCE (design_1_wrapper)		3898	11	0	2		14	1798	3443	455

Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όταν αλλάζουμε το N, καθώς το μέγεθος των fifo που χρησιμοποιήθηκαν για την μετατροπή του σειριακού σε παράλληλο έχουν μέγεθος 2048 και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που θα μελετήσουμε χωρίς να προκαλείται υπερχειλίση. Ακόμη οι counters που χρησιμοποιήθηκαν για τον συγχρονισμό των wr_enable και rd_enable των 2 τελευταίων fifo παραμένουν ίδιοι και απλώς μεταβάλλεται η μέγιστη τιμή που μπορούν να πάρουν.

Για N=32 το latency είναι 68 κύκλοι. Πιο συγκεκριμένα, το valid_in χρειάζεται να περάσει από δύο register, προκειμένου να φτάσει στην είσοδο του φίλτρου, δηλαδή φτάνει μετά από 2 κύκλους. Στην συνέχεια χρειάζονται 32 κύκλοι μέχρι να αρχίσει η πρώτη fifo να δίνει δεδομένα στην έξοδο της και άλλοι 32 μέχρι να αρχίσει η δεύτερη fifo. Από την στιγμή που η δεύτερη fifo

βγάλει δεδομένο στην έξοδο της, χρειάζονται 2 κύκλοι προκειμένου αυτό το δεδομένο να φτάσει στην έξοδο του δεύτερου από τους τρεις registers που βρίσκονται στην έξοδο της fifo και το valid_out να γίνει 1.

Αντίστοιχα για $N=64$, όπου οι fifo δίνουν δεδομένα στην έξοδο όταν περιέχουν 64 δεδομένα, το latency είναι $2+64+64+2 = 132$ κύκλοι.

Για $N=128$ το latency είναι $2+128+128+2 = 260$ κύκλοι.

Το throughput του συστήματος είναι 1, καθώς μετά το αρχικό latency θα δίνει μια έγκυρη έξοδο ανά κύκλο. Ακόμη, το σύστημα είναι συνεχούς διοχέτευσης, δηλαδή μπορεί να έρθει νέα εικόνα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της προηγούμενης και θα γίνεται κανονικά η είσοδος των δεδομένων της στις fifo.